



Päikesepaneelide arv

1. Ühenda ühe päikesepaneeli juhtme otsad multimeetriga (punane punasega ja must mustaga).
2. Mõõda multimeetriga pinget voltides ja kirjuta tulemus üles.
3. Lisa veel üks päikesepaneel ja mõõda uuesti pinget.
4. Jälgi kuidas muutub päikesepaneelide lisamisel pinge selles vooluringis.

PINGE VOLTIDES (V)						
	Esimese rühma tulemused	Teise rühma tulemused	Kolmanda rühma tulemused	Neljanda rühma tulemused	Viienda rühma tulemused	Kuuenda rühma tulemused
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
1 paneel						
2 paneeli						
3 paneeli						
4 paneeli						
5 paneeli						